
LAB8 Homework

學號: E94096097 姓名: 陳慕丞

檔案名稱為 Lab8_學號.pdf,若檔名格式錯誤或非.pdf 檔會扣分!!


1-1. 設計一個 inverter,電晶體長寬比如下

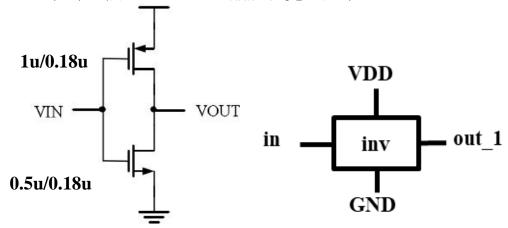


1-2. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖




1-3. 請截取 WaveView 中 in 及 out_1 的波形

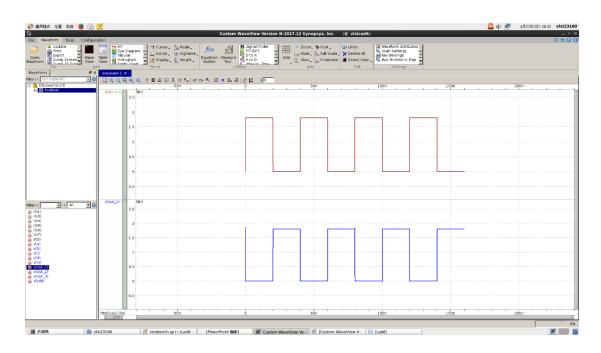


2-1. 設計一個 NAND,電晶體長寬比如下

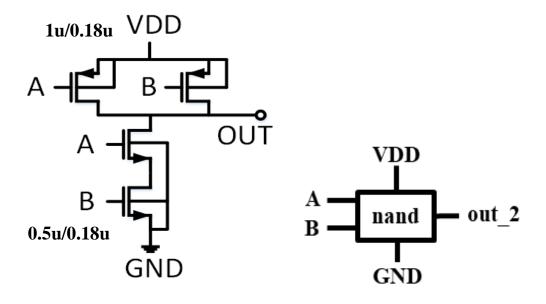


2-2. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

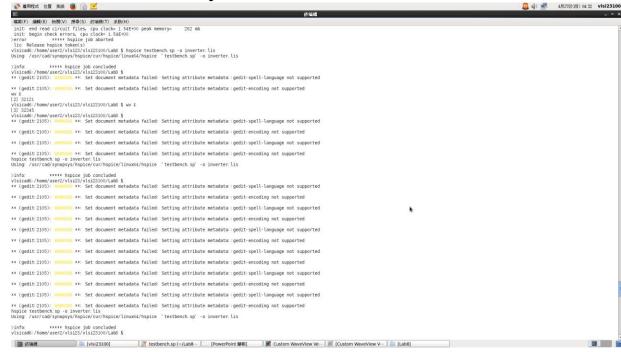


2-3. 請截取 WaveView 中 A、B 及 out_2 的波形

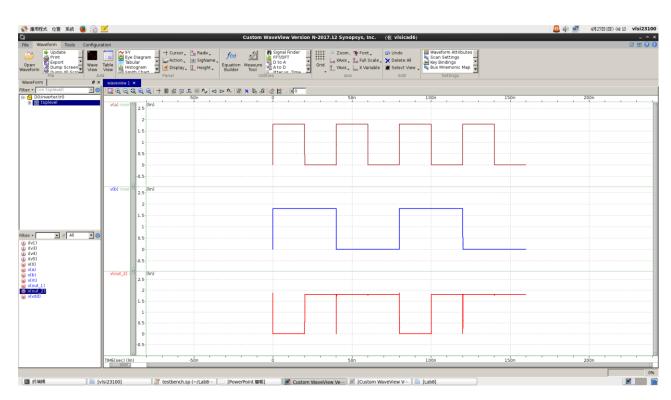


3-1. 設計一個 NOR,電晶體長寬比如下

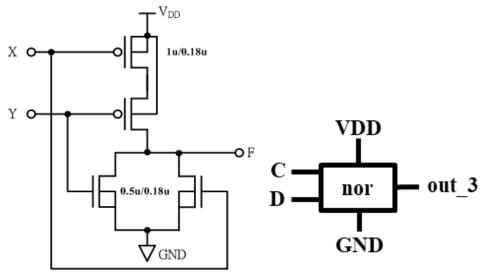

3-2. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

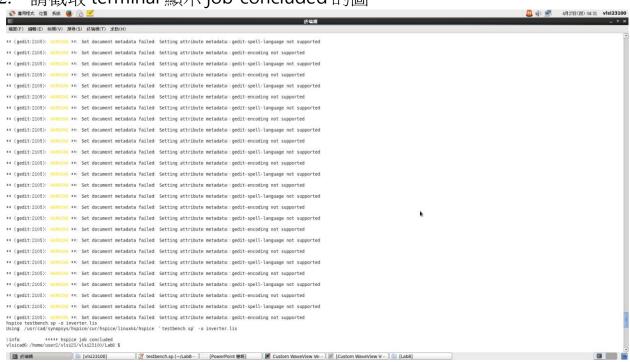

3-3. 請截取 WaveView 中 C、D 及 out_3 的波形

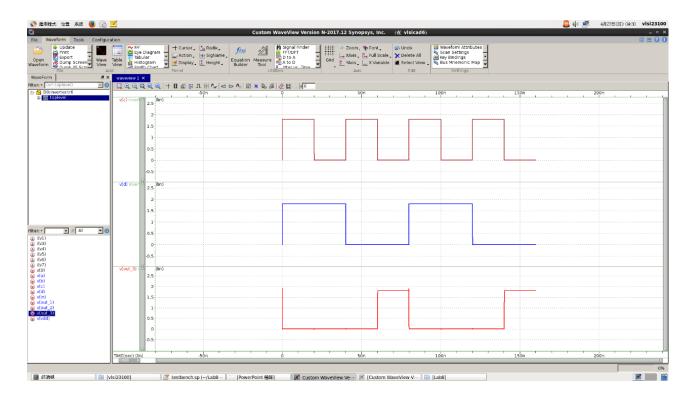

4. 結論/建議 (可寫可不寫,不影響作業評分,僅做為下次上課方式的參考)